



TP de Laboratorio Nº 2

ÍNDICE HORARIO EN TRANSFORMADORES

Determinación del índice horario para las configuraciones establecidas en la tabla

Índice horario (grados)	Símbolo acoplamiento	Diagrama fasorial A.T. B.T.	Índice horario (grados)	Símbolo acoplamiento	Diagrama fasorial A.T. B.T.
0 (0°)	Dd0		6 (180°)	Dd6	
	Yy0			Yy6	
	Dz0			Dz6	
5 (150°)	Dy5		11 (330°)	Dy11	
	Yd5			Yd11	
	Yz5			Yz11	

El trabajo práctico consiste en obtener las configuraciones típicas de índice horario en la página de Aula Moisan.

Para la misma se deberá acceder al link [Índices Horarios – Aulamoisan](https://aulamoisan.uva.es/determinacion-del-indice-horario/)

<https://aulamoisan.uva.es/determinacion-del-indice-horario/> y


<https://salamoisan.uva.es/indicehorario> para la obtención de las gráficas.

El repaso de lo teórico en el link <https://aulamoisan.blogspot.com/2010/10/indices-horarios-i-determinacion.html> con configuraciones de alimentación L1-L2-L3 tanto para primario como para secundario.

Se pide la obtención de las configuraciones, las capturas de pantallas correspondiente y la explicación y conclusión para cada configuración.

Ejemplo para la configuración Dy7

Determinación del Índice Horario

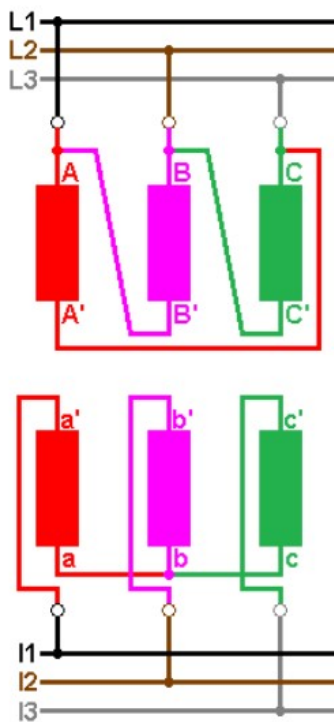

Selecciona alimentación

Alimentación L1-L2-L3

Elige conexión primario


Triángulo 1

Elige conexión secundario

Estrella 2

Elige conexión salida


Salida L1-L2-L3

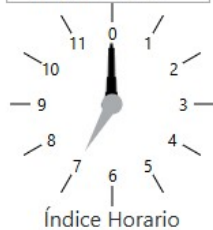


Índice Horario
Dy7

$$\frac{V_{L1-L2}}{V_{l1-l2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{N_p}{N_s}$$


Red de alimentación

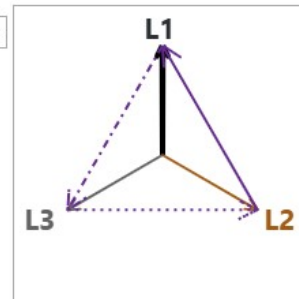


Conexión salida

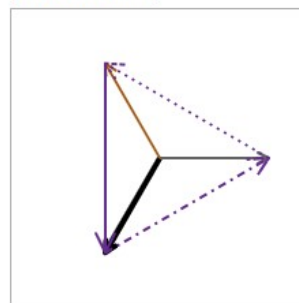

Primario

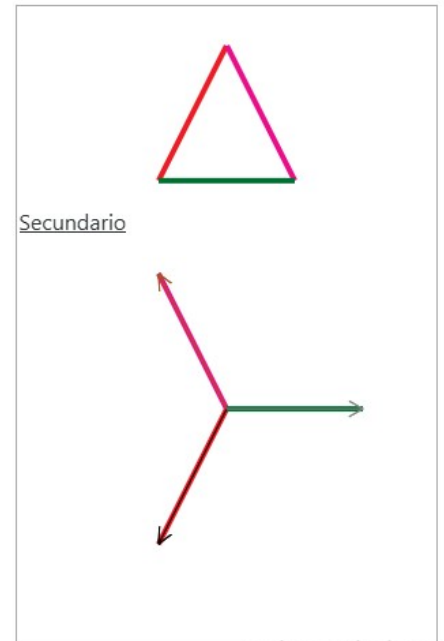

Secundario

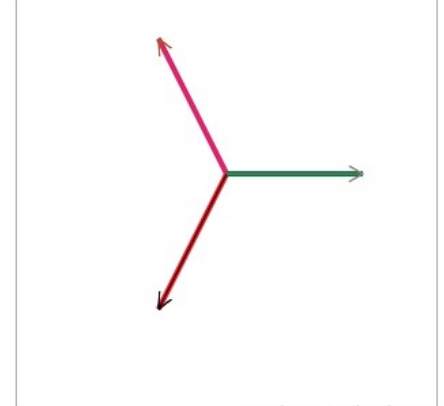

Activar Windows
Ve a Configuración para i